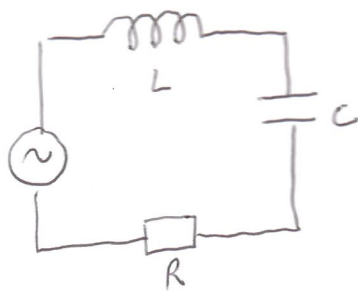


From last week: LRC circuit



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

RESONANCE


$$I_m(z) = 0 \rightarrow \chi_L = \chi_C$$

$$\textcircled{I} = \frac{V}{|Z|} = \frac{V}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

Q = quality factor

$$= \frac{\chi_L}{R} = \frac{\chi_C}{R}$$

$$I_{\max} = \frac{V}{R}$$

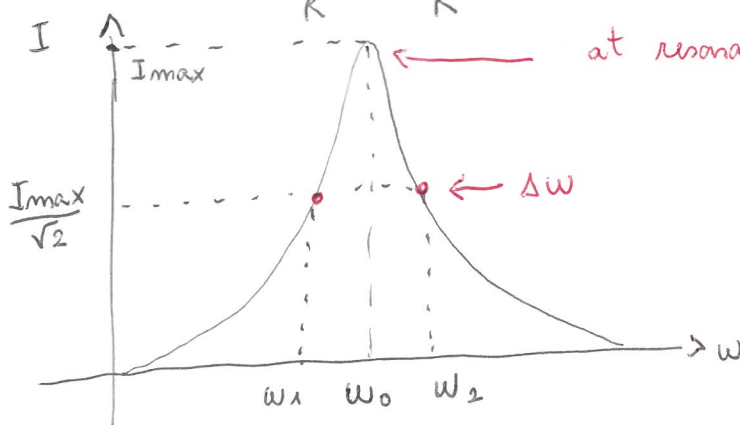

at resonance

- Z is min
- I is max

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$$V, V_{rms} \left\{ V_{rms} = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

$$V_C = I X_C = I \frac{1}{\omega C} = \left(\frac{V}{Z} \right) \frac{1}{\omega C} = \frac{V}{Z} \frac{Q \omega_0 R}{C} = V Q \frac{\omega_0 R}{\omega Z}$$

\downarrow
 I

\uparrow
 $Q = \frac{1}{\omega_0 C R}, \frac{1}{C} = Q \omega_0 R$

$$V_L = I X_L = I \omega L = \frac{V}{Z} \omega L = Q \frac{\omega R}{\omega_0 Z} V$$

At resonance

$$V_C = \frac{V Q \omega_0 R}{\omega Z} = Q V$$


$\omega = \omega_0$
 $Z = R$

$$V_L = Q \frac{\omega R}{\omega_0 Z} V = Q V$$

$$V_C = V_L = Q V$$

$$Q \gg 1$$

RC filter: low pass

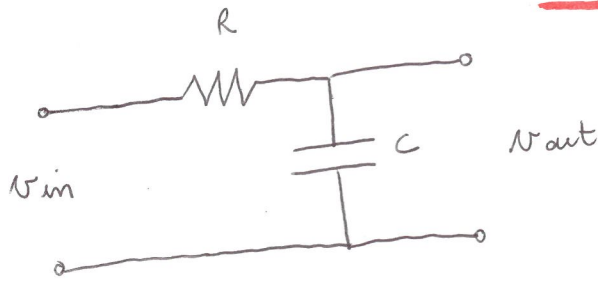

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} = \frac{-j/\omega C}{-j/\omega C + R} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1 - j\omega RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

↑
amplitude
of the ratio
 $\frac{V_{out}}{V_{in}}$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \sqrt{\frac{1}{[1 + \omega^2 R^2 C^2]^2} + \frac{\omega^2 R^2 C^2}{[1 + \omega^2 R^2 C^2]^2}} = \sqrt{\frac{1 + \omega^2 R^2 C^2}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

↑
 $\omega_0 = 1/(RC)$

$$\tan \phi = \frac{\text{Im}(V_{out}/V_{in})}{\text{Re}(V_{out}/V_{in})} = \frac{-\omega RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \cdot (1 + \omega^2 R^2 C^2) = -\omega RC$$

↑
relative phase between V_{out} and V_{in}

$$\phi = -\arctan(\omega RC) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$

in the sense of inverse function